

# Лекция №3. Языки описания аппаратуры. Часть 2

Толкачев Максим

[m.tolkachev@metrotek.ru](mailto:m.tolkachev@metrotek.ru)

- I. Что из SystemVerilog синтезируется
- II. Основные синтезируемые конструкции SystemVerilog:
  - always\_ff
  - always\_comb
  - Массивы (array)
  - Конструкция if/else
  - Тернарный оператор
  - Конструкция case
  - Параметры
  - Пользовательские типы:
    - Структуры
    - Перечисляемый тип (enum)

- III. Примеры модулей:
  - Мультиплексор и демультиплексор
  - Выделитель фронта
  - Память
  - Очередь (FIFO)
  - Конечный автомат (FSM)
- IV. Основные несинтезируемые конструкции SystemVerilog:
  - Методы работы со временем
  - Отображение информации
  - Задачи и функции (task, function)
  - Класс mailbox

# I. Что из SystemVerilog синтезируется

## Самые важные:


## Дополнительные:

Конструкция	Описание
<code>always_ff @(posedge clk_i )</code>	Реализация регистров (см. <b>слайд № 6</b> )
<code>always_comb</code> или <code>assign</code>	Реализация комбинационной логики (см. <b>слайд № 8</b> )
Конструкция <code>if ... else</code>	Описание поведения при разных условиях (см. <b>слайд № 12</b> )
Тип <code>logic</code> и массивы ( <code>logic [N:0] a;</code> )	См. <b>слайд № 15</b>
<code>module</code> и подключение модуля: <code>module_name inst_name ( &lt;сигналы&gt; );</code>	Модуль -- структурная единица всех проектов
Арифметические и логические операции	<code>+, -,   , &amp;&amp; ...</code> (см. <b>лекцию № 2</b> )
Числа ( <code>10, 8'hff ...</code> )	Константы (см. <b>слайд № 19</b> )

Конструкция	Описание
Конкатенация <code>{}</code>	См. <b>слайд № 20</b>
Тернарный оператор: <code>( a ) ? ( b ) : ( c )</code>	См. <b>слайд № 21</b>
Цикл <code>for</code>	См. <b>слайд № 23</b>
Конструкция <code>case</code>	См. <b>слайд № 25</b>
<code>parameter</code>	См. <b>слайд № 22</b>
<code>typedef</code>	См. <b>слайд № 26</b>
<code>struct</code>	См. <b>слайд № 27</b>
<code>enum</code>	См. <b>слайд № 28</b>
И много других!	
 
## II. Основные синтезируемые конструкции SystemVerilog

```
always_ff @(posedge clk_i)
  q_o <= d_i;
```



```
always_ff @(d_i)
  q_o <= d_i;
```



???

Синтаксически верно, но в FPGA реализовать невозможно!

Нет таких элементов!

Базовые регистры. Описание D-триггера:

```
always_ff @(posedge clk_i )
    q_o <= d_i;
```

```
always_ff @(posedge clk_i or posedge rst_i )
    if( rst_i )
        q_o <= 0;
    else
        q_o <= d_i;
```

```
always_ff @(posedge clk_i or negedge rst_i )
    if( !rst_i )
        q_o <= 0;
    else
        q_o <= d_i;
```

Регистры + логика:

```
always_ff @(posedge clk_i )
    if( en )
        q_o <= d_i;
```



```
always_ff @(posedge clk_i )
    if( a == b )
        q_o <= 0;
    else
        q_o <= q_o + 1;
```

Несколько регистров в одном блоке:

```
always_ff @(posedge clk_i )
    begin
        a <= b;
        b <= c;
    end
```

**В перерывах между событиями сигналы сохраняют значения!**

```
always_comb
a = b ^ c;
```

  

always\_comb

```
always_comb
begin
a = 5;
a = 6;
a = 7;
a = 8;
end
```



“Вычисляется” сверху вниз **постоянно**.  
Какое значение у сигналов к концу  
прохождения, такое оно и будет.




a = 8;

```
always_comb
begin
a = 5;
if( b == 5 )
a = 7;
end
```


 
```
always_comb
begin
if( b == 5 )
a = 7;
else
a = 5;
end
```






```
always_comb
begin
    if( b == 5 )
        a = 7;
end
```



Не описано, что  
делать,  
когда b != 5

 

Так делать нельзя!

Комбинационная  
петля

По правилам SystemVerilog получается, что если **else** нет, то значение должно остаться старым.  
Но это комбинационная схема!

```
always_comb
```

```
a = a + 7;
```




Использование  
сигнала для  
вычисления себя же.

```
always_comb
```

```
b = a + 3;
```

```
always_comb
```

```
a = b + 7;
```

 


Комбинационная  
петля

Так делать нельзя!


Как `always_comb` только для одного сигнала и в одну строку.

`assign a = b ^ c;`

 

Так делать можно

`assign a = a + c;`

 

Так делать нельзя!


Комбинационная  
петля

Мы описываем поведение, которое хотим. Синтезатор решает, как это реализовать.


Можно описывать как угодно, главное чтобы не противоречило правилам `always_ff` и `always_comb`

Мы хотим:
 
```
always_ff @(posedge clk_i or posedge rst_i )  
  if( rst_i )  
    q_o <= 0;  
  else  
    q_o <= d_i;
```




Синтезатор решил:

 


Мы хотим:
 
```
always_comb
begin
  if( a == 0 )
    c = 0;
  else
    begin
      if( b == 5 )
        c = 10;
      else
        c = 20;
      end
    end
end
```



Синтезатор решил:

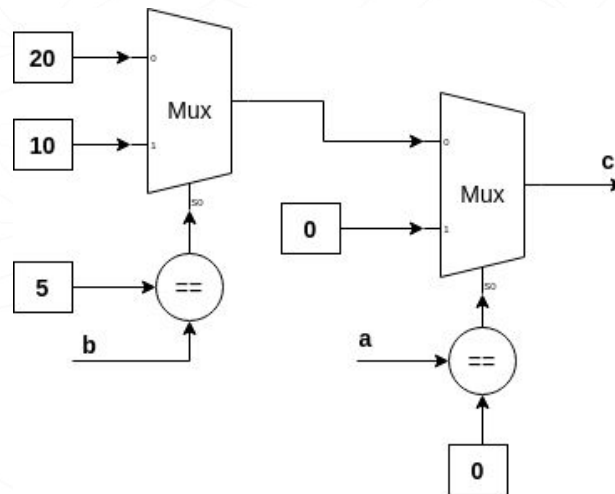

Условие True или False:


- Число  $\neq 0$  -> **True**
- Число  $= 0$  -> **False**
- logic уровень "1" -> **True**
- logic уровень "0", "x", "z" -> **False**

```
if( <условие> )  
  begin  
    <выражение №1>;  
    <выражение №2>;  
    ...  
  end  
else  
  <выражение №3>;
```

Если строк под условием больше одной -- нужны **begin** и **end**.

Часть **else** не обязательная

```
logic [3:0] a;
```

 


```
logic [3:0] a;
```

```
always_comb  
  a = 4'b1011;
```





Двумерный массив:

1 2  
`logic [2:0][3:0] a;`

 
  
`logic [2:0][3:0] a;`  
`assign a = 12'habc;`





## Packed (упакованные)

```
logic [2:0][3:0] a;
```

- Данные идут подряд:

```
logic [2:0][3:0] a;
logic [11:0] b;
```

```
assign b = a;
```


- Только синтезируемые типы:

- `int [2:0][3:0] a;`
- `bit [2:0][3:0] a;`
- `integer [2:0][3:0] a;`

- Размер константный и конечный.

## Массивы (array)

## Unpacked (неупакованные)

 

Данные нельзя интерпретировать как одно число!

```
assign a = 12'habc;
```



- Любых типов (синтезируются только синтезируемые);
- Размер может быть бесконечным:  
`bit [7:0] a [$];` // называется очередь

# Массивы (array): выбор части

```
logic [2:0][3:0] a;
```

- Выбрать 1 элемент:

```
logic [3:0] b;  
assign b = a[0];
```

```
logic b;  
assign b = a[1][3];
```

- Выбрать 1 элемент динамически:

```
logic [3:0] b;  
logic [1:0] select; // 0, 1, 2, 3
```

```
assign b = a[ select ];
```

- Выбрать несколько элементов:

```
logic [1:0] b;  
assign b = a[2][3:2];
```

```
logic b;  
assign b = a[1][3];
```

Выбрать несколько элементов динамически нельзя: размер выборки должен быть постоянным.

Система счисления  
(b, d, o, h):

Кол-во бит:

Значение

`a = 4'd5;`



`a = 5'b011011;`

`a = 10; // Знаковый int (32 бита)`

`a = 8'hff;`

`a = '0; // Все биты "0"`

`a = '1; // Все биты "1"`

`a = (WIDTH)'(1); // Из 32 бит младшие WIDTH бит.`

## Конкатенация {&lt;a&gt;,&lt;b&gt;,...}

```
logic [1:0] b;  
assign b = {1'b1, 1'b0};
```

Младший бит

b = 2;

```
logic c, d;  
assign {c, d} = 2'b10;
```

c = 1;

d = 0;

( <УСЛОВИЕ> ) ? ( <ЕСЛИ\_ИСТИНА> ) : ( <ЕСЛИ\_ЛОЖЬ> )


```
always_comb
begin
    a = ( b == 5 ) ? ( c ) : ( d );
end

или

assign a = ( b == 5 ) ? ( c ) : ( d );
```

==
 
```
always_comb
begin
    if( b == 5 )
        a = c;
    else
        a = d;
    end
end
```



Параметры определяются во время синтеза. Не могут меняться динамически.

- `parameter` -- можно переопределить при инстансе
- `localparam` -- нельзя переопределить при инстансе

```
module my_module #(
    parameter I_WIDTH = 5,
    parameter O_WIDTH = 6
) (
    input  logic [I_WIDTH-1:0] data_i,
    output logic [O_WIDTH-1:0] data_o
);

parameter CNT_WIDTH = 7;

localparam WORD_WIDTH = 8;

...

endmodule
```

```
module my_top_module (
    input  logic [4:0] data_i,
    output logic [5:0] data_o
);

my_module #(
    .I_WIDTH   ( 5 ),
    .O_WIDTH   ( 6 ),
    .CNT_WIDTH ( 6 )
) (
    .data_i ( data_i ),
    .data_o ( data_o )
);

endmodule
```

Инстанс модуля

Аппаратно реализуются только циклы с **фиксированным числом итераций**.

Никаких счетчиков не будет:

**i -- не станет счетчиком!**

Цикл только для сокращения кода. Его всегда можно переписать (развернуть).

```
parameter A = 4;

logic [A-1:0][B-1:0] data;

always_comb
begin
    for( int i = 0; i < A; i++)
    begin
        if( i < 2 )
        begin
            data[i] = (B)'(0);
        end
        else
        begin
            data[i] = (B)'(i-2);
        end
    end
end
```



```
parameter A = 4;

logic [A-1:0][B-1:0] data;

always_comb
begin
    data[0] = (B)'(0);
    data[1] = (B)'(1);
    data[2] = (B)'(0);
    data[3] = (B)'(1);
end
```

```

module my_module #(
    parameter CNT_W = 4
)(
    input  logic data_i,
    output logic data_o
);

logic [CNT_W-1:0] cnt;

always_ff @(posedge clk_i )
begin
    cnt[0] <= data_i;
    for( int i = 1; i < CNT_W; i++)
    begin
        cnt[i] <= cnt[i-1];
    end
end


endmodule
    
```



```

always_ff @(posedge clk_i )
begin
    cnt[0] <= data_i;
    cnt[1] <= cnt[0];
    cnt[2] <= cnt[1];
    cnt[3] <= cnt[2];
end
    
```

Сдвиговый регистр!

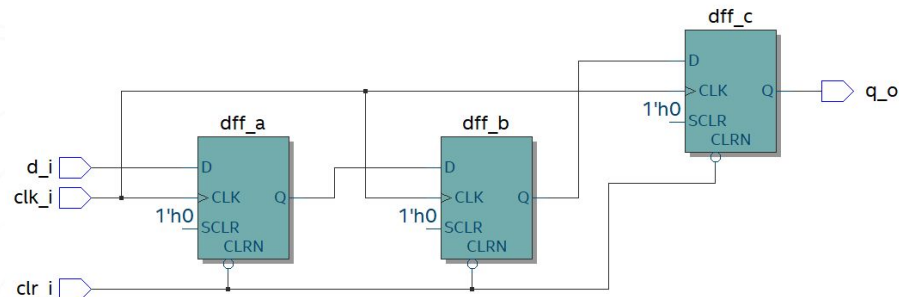



```
case( <сигнал> )
  <Значение 1>:
    begin
      <выражение №1>;
      <выражение №2>;
    end
  <Значение 2>:
    <выражение №3>;
  ...
default:
  <выражение №4>;
endcase
```

==

```
if( <сигнал> == <Значение 1> )
  begin
    <выражение №1>;
    <выражение №2>;
  end
else
  begin
    if( <сигнал> == <Значение 2> )
      <выражение №3>;
    else
      <выражение №4>;
    end
  end
end
```

```
always_comb
  case( a )
    1:
      b = 5;
    2:
      b = 8;
  default:
    b = 0;
  endcase
```

`typedef` : можно собрать из стандартных типов свой тип:

```
typedef logic [2:0] logic_3_bits_t;

module my_module (
    input logic [2:0] a,
    output logic      b
);

logic_3_bits_t c;

assign c = a;

...

endmodule
```

Создавать можно вне модуля или внутри модуля (но не внутри процедурных блоков);

`== logic [2:0] c;`

packed или ничего (тогда unpacked)  
packed -- синтезируются и поля  
друг за другом гарантированно.

# Структуры (structure)

```
typedef struct packed {
    logic [2:0] field_2; // старшие биты
    logic [2:0] field_1;
    logic [1:0] field_0; // младшие биты
} my_new_type_t;
```

```
module my_module (
    input  logic [7:0] data_i,
    output logic [2:0] data_o
);
```

```
my_new_type_t a;
```

```
assign a = data_i;
assign data_o = a.field_2;
```

```
endmodule
```

Создаем новый тип -- структуру.

```
typedef struct packed {
    logic [2:0] field_2;
    logic [2:0] field_1;
    logic [1:0] field_0;
} my_new_type_t;
```

```
module my_module (
    input  logic [$bits(my_new_type_t)-1:0] data_i,
);
...
```

Полезная "фича"

# Перечисляемый тип (enum)

```
typedef enum logic [1:0] {  
    A,  
    B = 2'b00,  
    C  
} my_enum_type_t;
```

```
module my_module (  
    input logic      clk_i,  
    input logic [7:0] data_i,  
    output logic [2:0] data_o  
);
```

```
my_enum_type_t result;
```

```
...
```

```
endmodule
```

Создаем новый тип.

Можно задавать значения.

```
always_ff @( posedge clk_i )  
    if( data_i == 1 )  
        result <= A;  
    else  
        begin  
            if( data_i == 2 )  
                result <= B;  
            else  
                result <= C;  
        end  
  
    assign data_o = ( result == B ) ? ( 2 ) : ( 0 );
```

## III. Примеры модулей

# Мультиплексор и демультиплексор



```
module mux #(
    parameter IN_CNT = 2,
    parameter DATA_W = 7
) (
    input logic [IN_CNT-1:0][DATA_W-1:0] data_i,
    input logic [$clog2(IN_CNT)-1:0] sel_i,
    output logic [DATA_W-1:0] muxed_out_o
);

assign muxed_out_o = data_i[ sel_i ];

endmodule
```




```
module demux #(
    parameter OUT_CNT = 2,
    parameter DATA_W = 7
) (
    input logic [DATA_W-1:0] data_i,
    input logic [$clog2(OUT_CNT)-1:0] sel_i,
    output logic [OUT_CNT-1:0][DATA_W-1:0] demuxed_out_o
);

always_comb
begin
    demuxed_out_o = '0;
    demuxed_out_o[ sel_i ] = data_i;
end

endmodule
```

parameter IN\_CNT = 2  
parameter DATA\_W = 8

## Мультиплексор

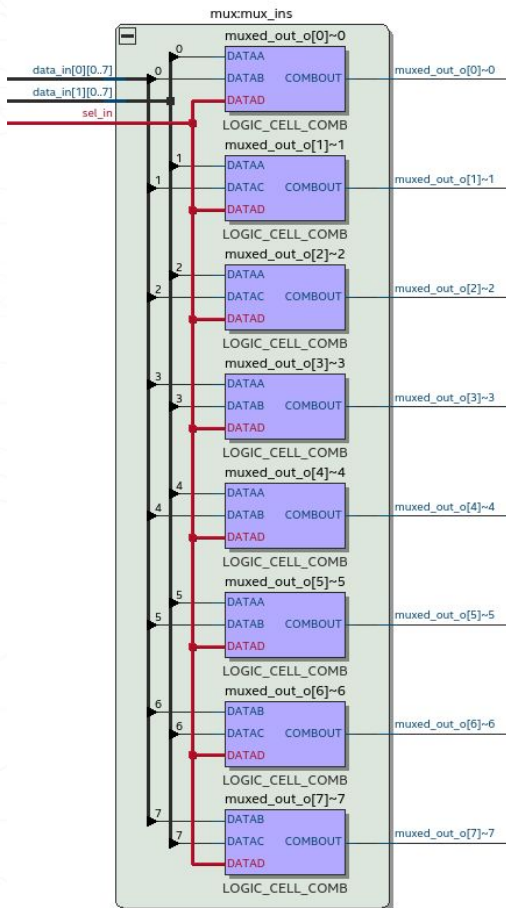 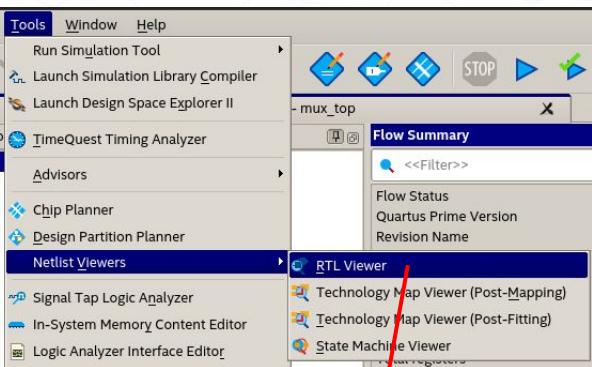

Домашняя работа: разобраться, как  
синтезируется демультимплексор.

Проект на github:

[https://github.com/stcmtk/fpga-webinar-2020/tree/master/lecture\\_3/mux\\_demux/demux\\_example](https://github.com/stcmtk/fpga-webinar-2020/tree/master/lecture_3/mux_demux/demux_example)



# Выделитель фронта

```

module posedge_detector (
    input  logic clk_i,
    input  logic d_i,
    output logic posedge_stb_o
);



logic d_delay;

always_ff @( posedge clk_i )
    d_delay <= d_i;


assign posedge_stb_o = d_i && !d_delay;

endmodule

```

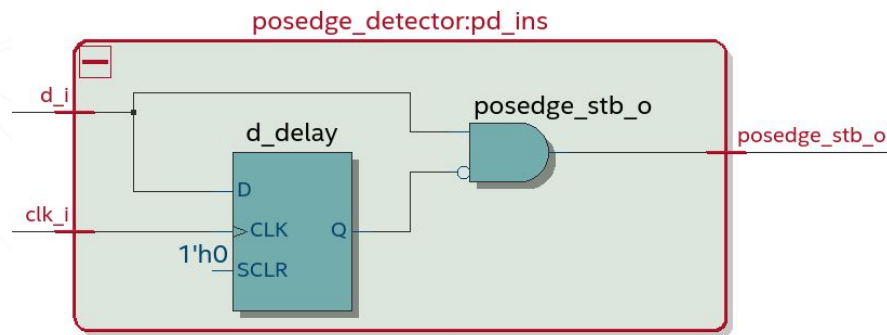 

## IP-core или template

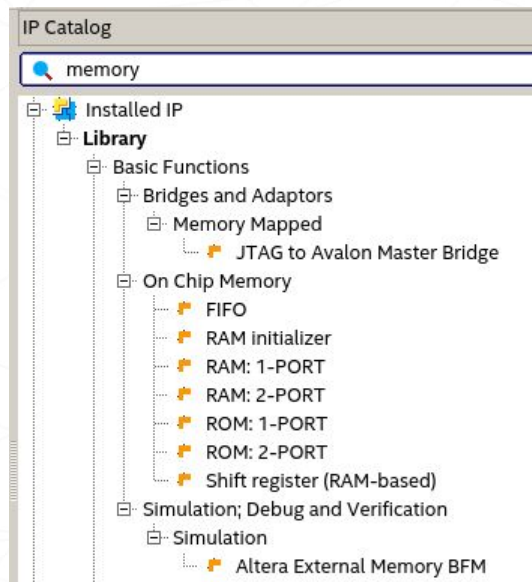

## Inferred RAM

[Intel Quartus Prime Pro Edition User Guide: Design Recommendations](#) :

### 1.4. Inferring Memory Functions from HDL Code

```

module memory #(
    parameter ADDR_W = 5,
    parameter DATA_W = 10
)()
    input logic          clk_i,
    input logic [DATA_W-1:0] d_i,
    input logic [ADDR_W-1:0] write_address_i,
    input logic [ADDR_W-1:0] read_address_i,
    input logic          we_i,

    output logic [DATA_W-1:0] q_o
);

logic [DATA_W-1:0] mem [2**ADDR_W-1:0];


always_ff @( posedge clk_i )
    begin

        if( we_i )
            mem[write_address_i] <= d_i;

        q_o <= mem[read_address_i];
    end

endmodule

```

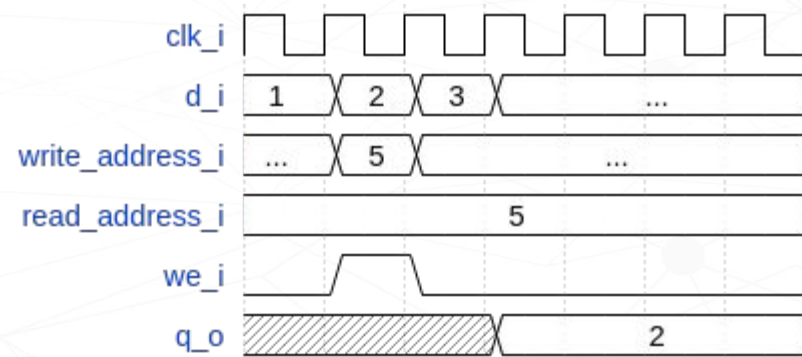

```

module memory #(
    parameter ADDR_W = 5,
    parameter DATA_W = 10
) (
    input logic          clk_i,
    input logic [DATA_W-1:0] d_i,
    input logic [ADDR_W-1:0] write_address_i,
    input logic [ADDR_W-1:0] read_address_i,
    input logic          we_i,

    output logic [DATA_W-1:0] q_o
);



logic [DATA_W-1:0] mem [2**ADDR_W-1:0];



always_ff @( posedge clk_i )
begin
    if( we_i )
        mem[write_address_i] <= d_i;


    q_o <= mem[read_address_i];
end



endmodule

```

 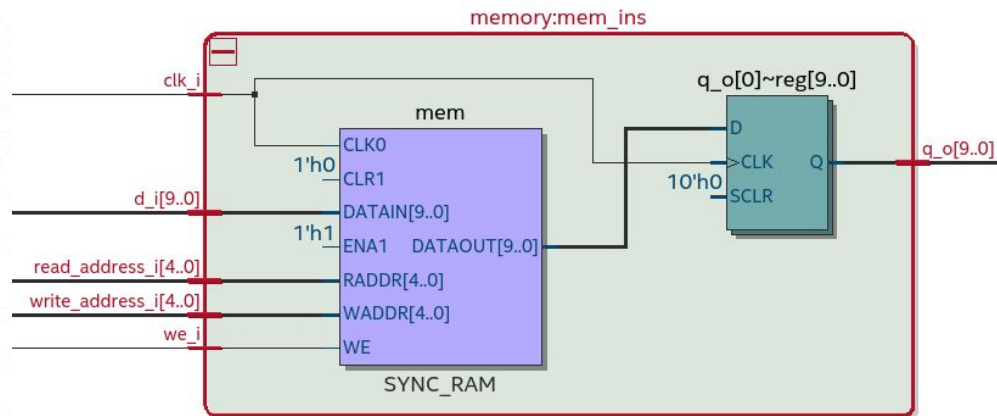

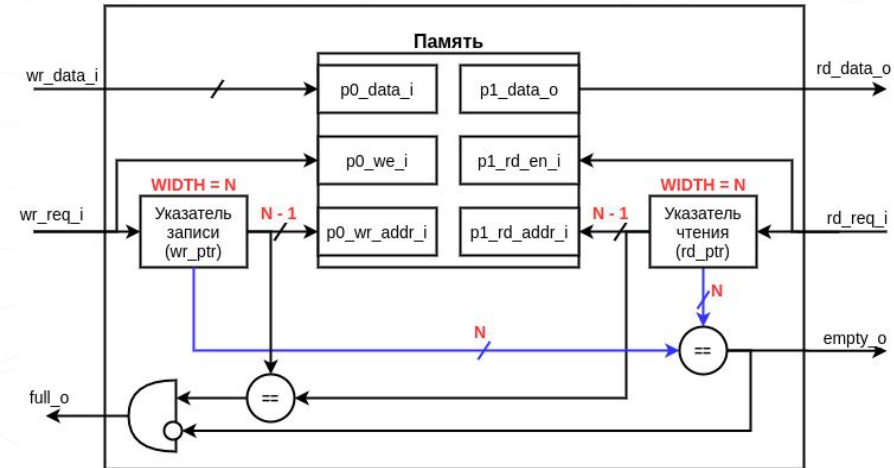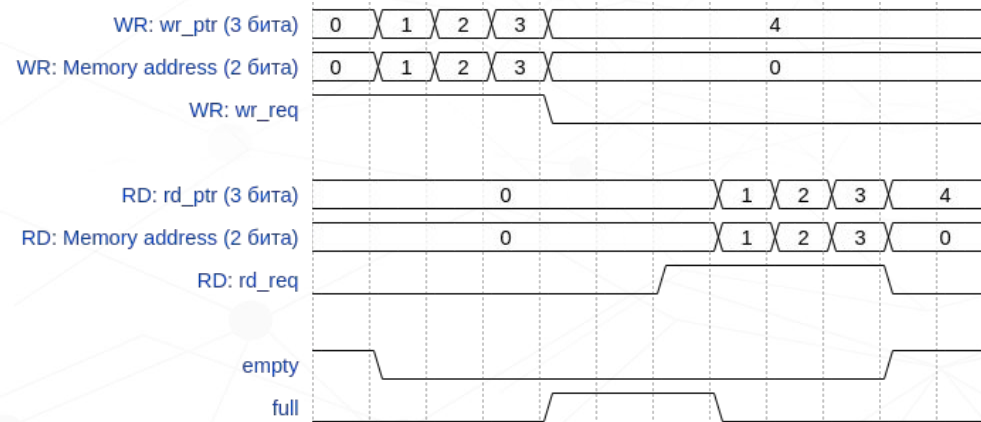

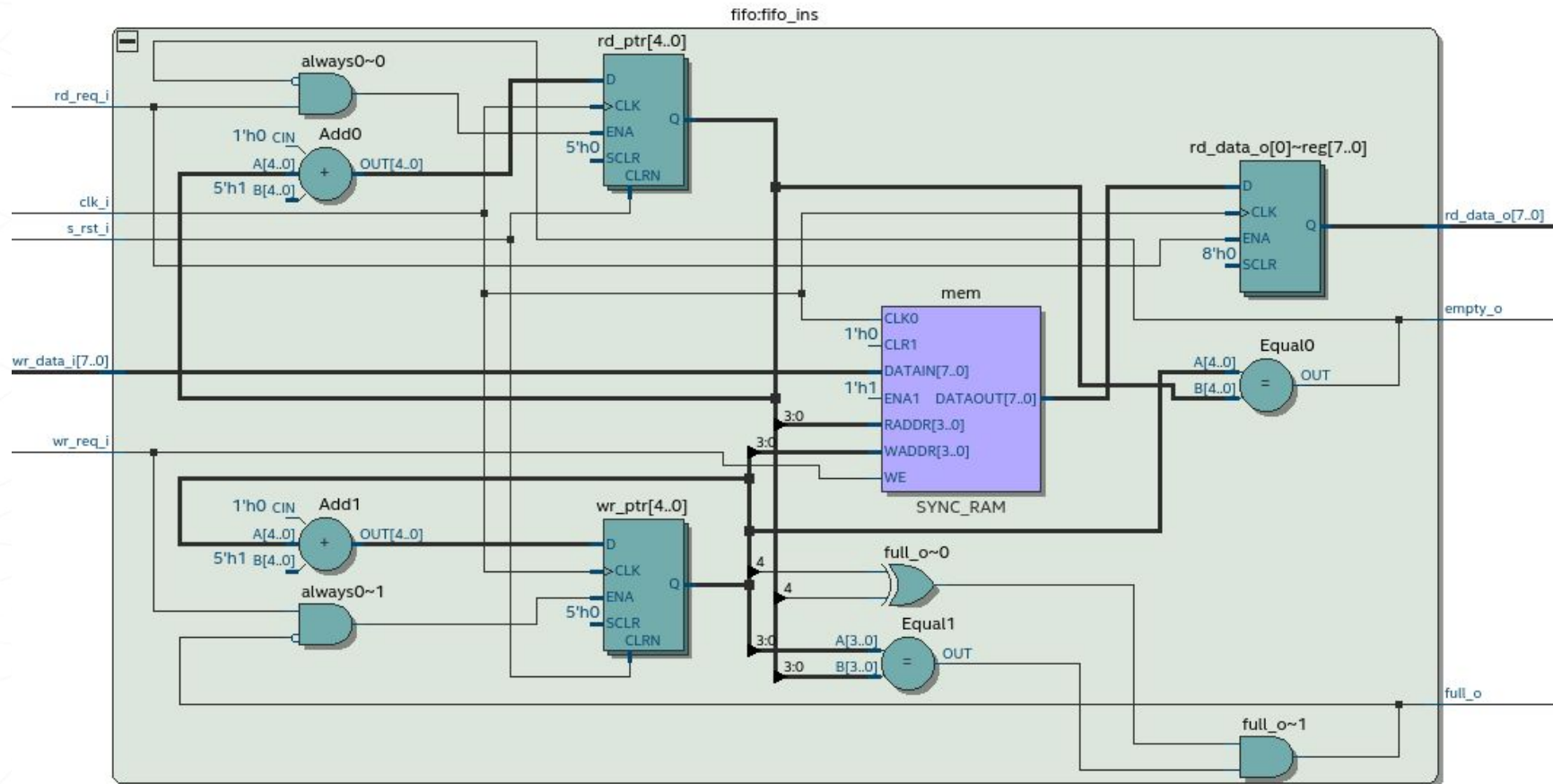

 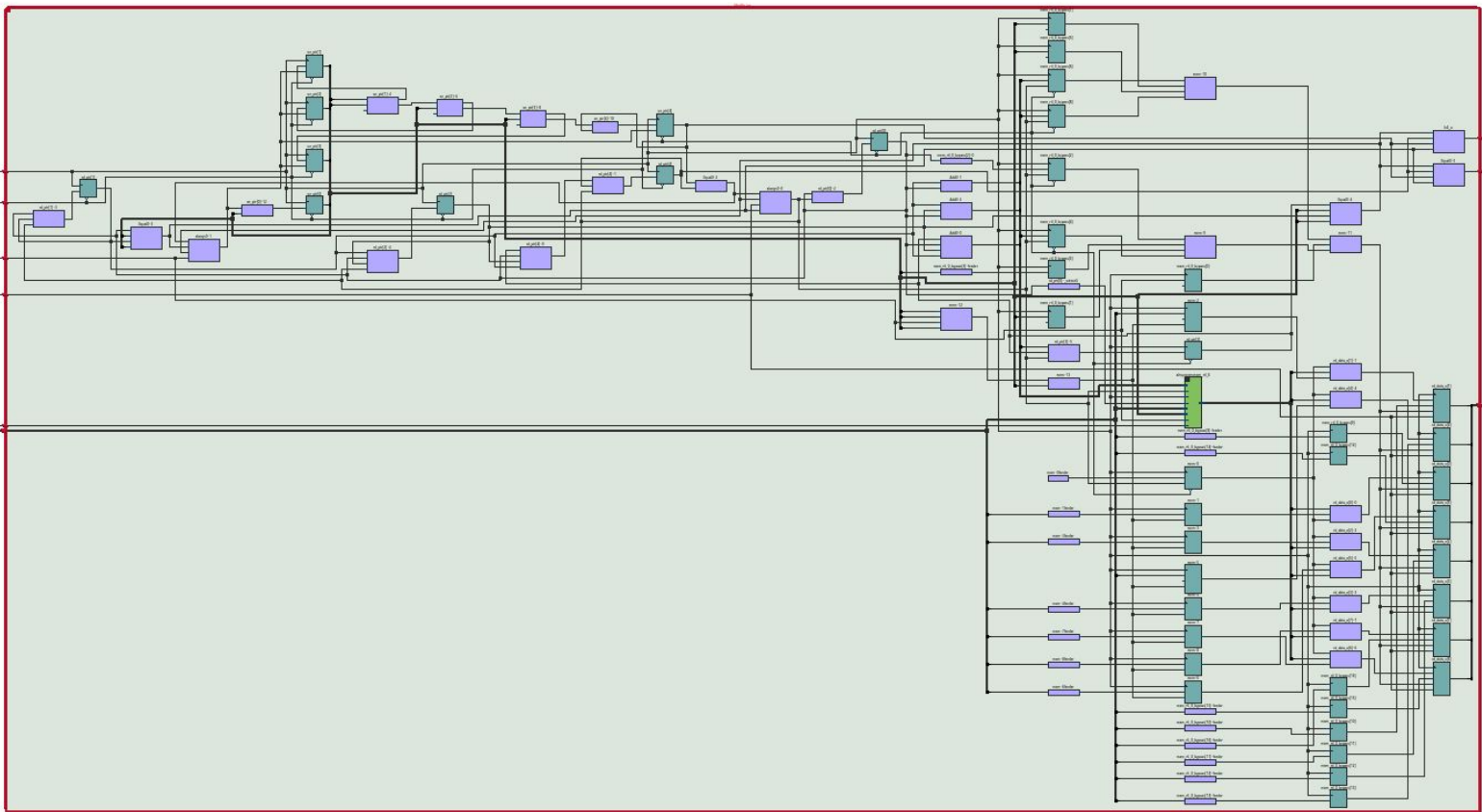




# Конечный автомат (FSM)

```
module fsm(
  input logic      clk_i,
  input logic      s_rst_i,

  input logic      next_state_stb_i,
  output logic [1:0] value_o
);
```

```
enum logic [1:0] {
  IDLE_S,
  STATE_1,
  STATE_2
} state, next_state;
```
 
```
always_ff @( posedge clk_i )
  if( s_rst_i )
    state <= IDLE_S;
  else
    state <= next_state;
```



1


Из трех **always** блоков





```
always_comb
begin
    next_state = state;
    case( state )
        IDLE_S:
            begin
                if( next_state_stb_i )
                    next_state = STATE_1;
            end
        STATE_1:
            begin
                if( next_state_stb_i )
                    next_state = STATE_2;
            end
        STATE_2:
            begin
                if( next_state_stb_i )
                    next_state = IDLE_S;
            end
        default:
            begin
                next_state = IDLE_S;
            end
    endcase
end
```
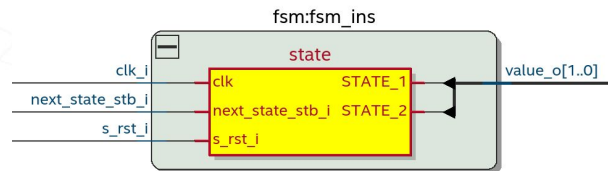
# Конечный автомат (FSM)

```
always_comb
begin
    value_o = '0;
    case( state )
        IDLE_S:
            begin
                value_o = 2'd0;
            end
        STATE_1:
            begin
                value_o = 2'd2;
            end
        STATE_2:
            begin
                value_o = 2'd1;
            end
        default:
            begin
                value_o = 2'd0;
            end
    endcase
end
```



Source State	Destination State	Condition
1 IDLE_S	IDLE_S	(!next_state_stb_i) + (next_state_stb_i).(s_rst_i)
2 IDLE_S	STATE_1	(next_state_stb_i).(!s_rst_i)
3 STATE_1	IDLE_S	(s_rst_i)
4 STATE_1	STATE_1	(!next_state_stb_i).(!s_rst_i)
5 STATE_1	STATE_2	(next_state_stb_i).(!s_rst_i)
6 STATE_2	IDLE_S	(!next_state_stb_i).(s_rst_i) + (next_state_stb_i)
7 STATE_2	STATE_2	(!next_state_stb_i).(!s_rst_i)

 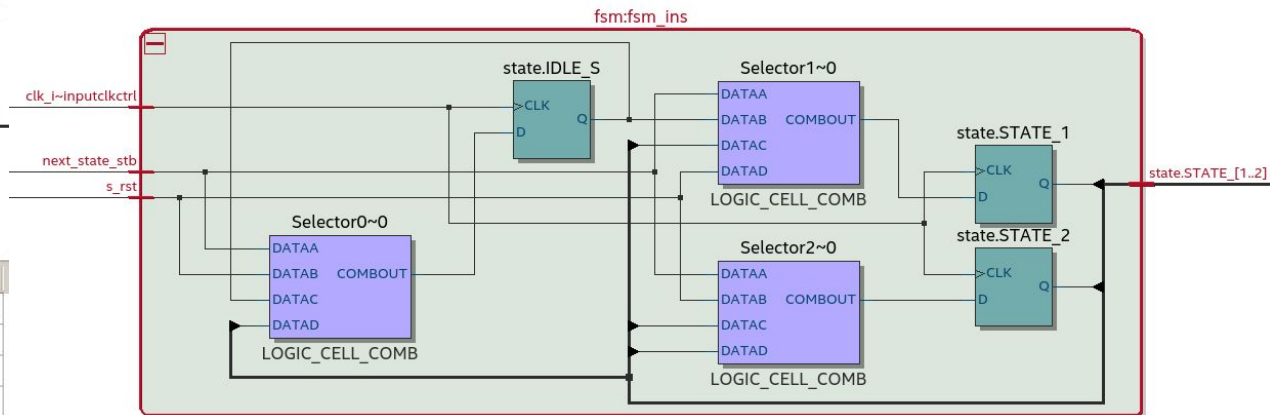

Правильно описанный конечный автомат распознается в Quartus.

## **IV. Основные несинтезируемые конструкции SystemVerilog**

# -- задержка по умолчанию в нс

```
initial
begin
    a = 0;
    #10;
    a = 5;
    #10;
    a = 10;
end
```




**wait(<условие>)**  
Дождаться, когда условие станет "True"

```
initial
begin
    a = 0;
    wait( b == 5 );
    a = 10;
end
```



@( posedge <сигнал> )
 
```
initial
begin
    a = 0;
    @( posedge b )
    a = 10;
end
```




clocking block

```
bit    clk;

initial
    forever
        #5 clk = !clk;

default clocking cb
    @(posedge clk);
endclocking

 initial
begin
    a = 0;
    ##1;
    a = 10;
end
```



## \$monitor

```
initial
begin
    a = 0;
    #10;
    a = 10;
    #12;
    a = 15;
end

initial
begin
    $monitor( "Value of a: %d in %d ns" , a, $time );
end
```

### Вывод transcript:

# Value of a:	0 in	0 ns
# Value of a:	10 in	10 ns
# Value of a:	15 in	22 ns

## \$display

```
initial
begin
    a = 0;
    #10;
    a = 10;
    #12;
    a = 15;
end

initial
begin
    $display( "Value of a: %d in %d ns" , a, $time );
end
```

### Вывод transcript:

# Value of a:	0 in	0 ns
---------------	------	------

# Задачи и функции (task, function)

## task

```
task my_task (  
    input int a,  
    input int b,  
    output int c  
);  
wait( a == 5 );  
#10;  
c = a + b;  
endtask
```

- **task** может содержать методы работы со временем.
- **task** не возвращает значений (но **return** можно использовать для завершения).

## function

```
function int my_function (  
    int a,  
    int b  
);  
  
    return a + b;  
  
endfunction
```

- **function** не может содержать методы работы со временем.
- **return** возвращает значение заданного при объявлении функции типа.
- **Функции можно использовать в синтезируемых блоках.**

**Очередь** -- неупакованный бесконечный массив.

```
bit [7:0] a [$];
bit [7:0] b;

initial
begin
    a.push_front(1); // a = [1]
    a.push_front(2); // a = [1,2]
    a.push_front(3); // a = [1,2,3]
    b = a[0];        // b = 3
    b = a[$];        // b = 1
    b = a.pop_back() // b = 1; a = [2,3]
    a = {};          // a = []
end
```

Методы очереди. **Все методы можно использовать в функциях**

**<тип элементов>** my\_queue [\$];

my\_queue[\$]: доступ к последнему элементу

my\_queue[0]: доступ к нулевому элементу

my\_queue[1]: доступ к первому элементу

my\_queue = {}: удалить все элементы

my\_queue.insert( <индекс>, <элемент> ): вставить <элемент> на место номер <индекс>

my\_queue.delete( <индекс> ): удалить элемент на позиции <индекс>

my\_queue.pop\_front(): достать нулевой элемент

my\_queue.pop\_back(): достать последний элемент

my\_queue.push\_front( <элемент> ): вставить начало <элемент>

my\_queue.push\_back( <элемент> ): вставить в конец <элемент>

my\_queue.size(): количество элементов в очереди.

**mailbox** -- класс для обмена данными между потоками.

```
mailbox #( int ) my_mb = new();
initial
begin
  forever
  begin
    #5;
    my_mb.put( $urandom_range(10,1) );
  end
end

int value;
initial
begin
  forever
  begin
    #1;
    my_mb.get( value );
    $display( value );
  end
end
```

Методы экземпляра **mailbox**:

mailbox #( [тип данных] ) my\_mb = new( [размер] );  
(тип можно не указывать) (0/ничего = бесконечная очередь)

my\_mb.put(): **ждать** пока появится место и поместить в очередь

my\_mb.get(): **ждать** пока что-то появится и достать из очереди

my\_mb.peek(): **ждать** пока что-то появится и скопировать первое сообщение из очереди (не доставать)

**Можно использовать в функциях:**

my\_mb.try\_put(): **попробовать** поместить в очередь. Не ждать.

my\_mb.try\_get(): **попробовать** достать из очередь. Не ждать.


~~my\_mb.try\_peek(): **попробовать** скопировать первое сообщение из очереди. Не ждать.~~

my\_mb.num(): количество элементов в очереди.


 
## **V. Разбираем фильтр дребезга (debouncer) и его testbench**

Проект на github: [https://github.com/stcmtk/fpga-webinar-2020/tree/master/lecture\\_3/debouncer](https://github.com/stcmtk/fpga-webinar-2020/tree/master/lecture_3/debouncer)



**Не синхронный** с тактовой частотой и **с помехами** сигнал.



**Синхронизация** с тактовой частотой.  
2 триггера:  
Первый может попасть в **метастабильное** состояние (не 0 и не 1) и это состояние может попасть дальше в схему.

**Синхронный** с тактовой частотой, но все еще с помехами.


Сигнал должен не изменяться в течении заданного времени -- тогда считаем что значение стабильное.

**Синхронный** с тактовой частотой и чистый сигнал.

## Understanding Metastability in FPGAs

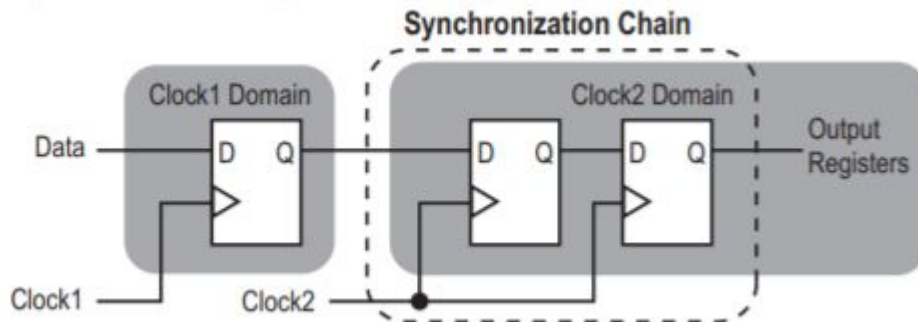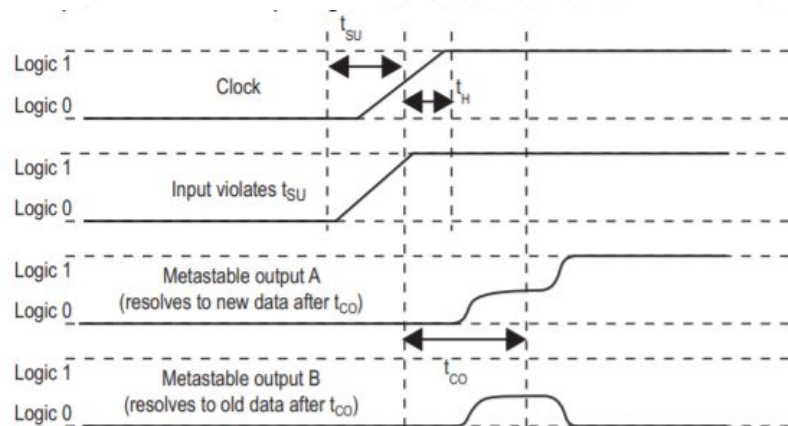

# Фильтр дребезга (debouncer)

 

```
logic [2:0] pin_d;

always_ff @( posedge clk_i )
begin
    pin_d[0] <= pin_i;
    pin_d[1] <= pin_d[0];
    pin_d[2] <= pin_d[1];
end
```


```
logic pin_differ;

// 0 -- когда пин не меняется за 2 такта
// 1 -- пин на двух тактах имеет разное
// значение
assign pin_differ = pin_d[2] ^
pin_d[1];
```

```
always_ff @( posedge clk_i )
if( s_rst_i )
    db_counter <= '0;
else
    begin
        if( pin_differ )
            db_counter <= '0;
        else
            db_counter <= db_counter + (DB_CNT_W)'(1);
    end
```

=

**Фильтр  
на основе  
счетчика**

 

Генерируем задания:

- \* Длительность перепадов до установки (**Tbf**)
- \* Длительность стабильного сигнала 1 (**T1**)
- \* Длительность после стабильного сигнала (**Taf**)
- \* Длительность стабильного сигнала 0 (**T0**)

Mailbox

Генерируем воздействия по заданиям

pin\_i

clk\_i

DUT  
debouncer.sv

pin\_state\_o

Максимальная длительность "1"

Минимальная длительность "1"

Средняя длительность "1"

Анализируем сигнал